PRODUKTENTWICKLUNG 2

Hochschule Luzern Technik & Architektur

DC Treiber

Konzeptbeschreibung

Autoren: Ervin Mazlagić Flavio Kreiliger Projektgruppe:
PREN-ET

Inhaltsverzeichnis

2 Konzept			
2.1	I Annahmen und Abschätzungen		
2.2	2 Ziel		
2.3	B Funktionsweise		
2.4	4 Regelung		
In	plementierung		
3.1	Treiber		
3.2			
3.3	B PWM-Logik		
	4 Ansteuerung		
3.4	3.4.1 Ladungspumpe		

15. Juni 2015

1 Fachgruppe Elektrotechnik

Elektrotechnik-Studierende aus mehreren Teams schliessen sich zusammen, um gemeinsame Probleme anzugehen. Dabei handelt es sich um die benötigte Hard- und Software, um Motoren anzusteuern und gegebenenfalls zu regeln. In diesem Zusammenschluss werden drei Gruppen gebildet, um Lösungen für DC-, Stepper- und Brushless-Motoren auszuarbeiten. Die Idee besteht darin, dass nicht jede Gruppe für dasselbe Problem womöglich denselben Lösungsansatz verfolgt, sondern die Ressourcen kombiniert, Synergien nutzt, um eine bessere Lösung zu erarbeiten. Auf diese Weise kann das teamübergreifende Arbeiten im Rahmen des PREN erlernt und geübt werden. Somit wird der Idee der Interdisziplinarität im erweiterten Sinn Rechnung getragen. Die Gruppen und deren Mitglieder sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Team	Mitglied	Github-Name	DC	BLDC	Stepper
27	Daniel Winz	daniw		•	•
32	Yves Studer	ystuder		•	
33	Flavio Kreiliger	Flavinsky	•		•
38	Bettina Wyss	BettyET			•
39	Ervin Mazlagić	ninux	•		

Tabelle 1: Übersicht der PREN-ET Projektgruppen

Für den Austausch und die Ablage von Daten und Unterlagen wird die Plattform Github ausgewählt, da damit via Git¹ versioniert werden kann. Dazu wird auf Github die Organisation PREN-ET gegründet. Diese ist unter https://github.com/PREN-ET einsehbar. für die einzelnen Projekte werden Repositorys angelegt. Diese sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Repository	Link	Beschreibung
info	https://github.com/PREN-ET/info	Allgemeine Informationen zur Organisation von PREN-ET
doc	https://github.com/PREN-ET/doc	Dokumentationen
dc	https://github.com/PREN-ET/dc	Treiber für Gleichstrommotoren
bldc	https://github.com/PREN-ET/bldc	Treiber für Brushless Motoren
stepper	https://github.com/PREN-ET/stepper	Treiber für Schrittmotoren
frdm	https://github.com/PREN-ET/frdm	Beispiele zur Ansteuerung mittels FRDM- KL25Z

Tabelle 2: Übersicht der PREN-ET Repositorys

2 Konzept

Das Stellen eines fremderregten Gleichstrommotors erfolgt über die angelegte Ankerspannung. Eine variable Ankerspannung kann mittels einer zeitlichen Mittelung der anliegenden Spannung realisert werden. Somit ist es möglich eine fremderregte Gleichstrommaschine mittels einer konstanten Gleichspannung einzustellen. Die Mittelung der Ankerspannung bildet die Basis des vorliegenden Konzepts für den DC-Motor-Treiber.

2.1 Annahmen und Abschätzungen

Für das vorliegende Konzept gilt die Annahme, dass das Erregerfeld mittels Permanentmagneten realisiert und das Erregerfeld konstant ist. Diese Annahme ist gewählt, da fremderregte Gleichstrommaschinen ohne Permanentmagneten einen Erregerstrom benötigen, welcher das Erregerfeld erzeugt. Im einfachsten Fall ist dies eine Konstantstromquelle. Eine solche Maschine benötigt mehr elektrische Energie und erfordert zusätzlichen Hardwareaufwand.

Die Drehzahl einer idealen fremderregten Gleichstrommaschine mit konstantem Erregerfeld korreliert mit dem Faktor -1 zum Strom. Der Strom einer solchen Maschine korreliert wiederum mit der Belastung (Schlienz, 2009, p.163). Dieses Verhalten zwischen Belastung und Drehzahl ist in Abbildung 1 dargestellt.

¹Verteiltes Versionskontrollsystem

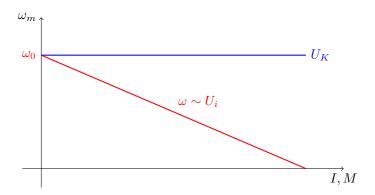


Abbildung 1: Winkelgeschwindigkeit einer idealen fremderregten Gleichstrommaschine

2.2 Ziel

Es ist eine Hardware zu entwicklen, welche es ermöglicht, die Winkelgeschwindigkeit einer fremderregten Gleichstrommaschine mit Permanentmagneten zu regeln.

2.3 Funktionsweise

Um die Klemmenspannung der Gleichstrommaschine zu stellen, wird eine H-Brücke verwendet. Diese kann je nach Bedarf individuell ausgelegt werden. Die Ansteuerung der H-Brücke erfolgt mittels des Treiberchips A3941 von Allegro Microsystems. Das Interface, welches der Treiberchip zur Verfügung stellt, wird mittels eines Mikrocontrollers bedient, welcher ebenfalls individuell gewählt ist.

Die Regelung der Winkelgeschwindigkeit eines angeschlossenen Motors kann mit verschiedenen Ansätzen realisiert werden. Gemeinsam ist dabei stets die Stellgrösse, welche durch das PWM Signal gegeben ist, als auch die Winkelgeschwindigkeit der Maschine, welche die Regelgrösse darstellt.

Die Regelung muss auf einem Feedback der Winkelgeschwindigkeit basieren. Wird von einer idealen Maschine ausgegangen, muss dieses Feedback nicht zwingend durch einen Encoder generiert werden, sondern kann implizit durch den Strom gegeben sein, wie in Abbildung 1 dargestellt. Mit den getroffenen Annahmen aus Abschnitt 2.1 kann somit auf ein explizites Feedback der Winkelgeschwindigkeit verzichtet werden.

2.4 Regelung

Für die Ansteuerung der H-Brücke bzw. des Treiberchips A3941 wird ein PWM Signal benötigt. Dieses kann in Hardware auf dem Treiberboard implementiert werden, mittels eines Sägezahngenerators und einem Komparator. Der zweite Komparatoreingang wird dazu an das Feedback des Stromes angeschlossen, was ein zur Winkelgeschwindigkeit angepasstes PWM Signal generiert.

Alternativ zu dieser Regelung kann das Feedback des Stromes auch zu einem Mikrocontroller geführt werden, welcher dieses auswertet und ein passendes PWM Signal generiert.

Ein passender Baustein zur Erzeugung ist der Timer TLC555, wie in der Abbildung 4 dargestellt. Das Feedback des Stromes kann dabei auf verschiedene Weisen implementiert werden. Einerseits gibt es eine kostengünstige Variante mittels dem Einsatz eines Shunt-Widerstands. Dieser bietet im Idealfall ein lineares Varhalten. In der Realität führt der Einfluss der Temperatur zu einer deutlichen Nichtlinearität dieses Messmittels. Eine Alternative zum Shunt-Widerstands bietet der Einsatz von Hall-Effekt-Stromwandlern, welche den Strom linearisiert als Spannungssignal ausgeben. Ein solcher Baustein ist der ACS712 der Allegro Microsystems, welcher im SMD Format verfügbar ist. Dieser kann einen Strom von bis zu 30A messen.

Ist eine genaue Drehzahl nicht von Bedeutung, kann auf die Regelung der Winkelgeschwindigkeit verzichtet werden. Dies gilt insbesondere, wenn eine hohe Übersetzung vorliegt, welche verhindert, dass die Winkelgeschwindigkeit der Gleichstrommaschine bei entsprechender Belastung einbricht. Für diesen Fall kann das PWM fix eingestellt werden und lediglich mit einem Enable Signal gearbeitet werden. Dies lässt sich mit einer logischen AND Funktion realisieren für das PWM Signal. Eine mögliche Implementierung ist in der Abbildung 5 dargestellt.


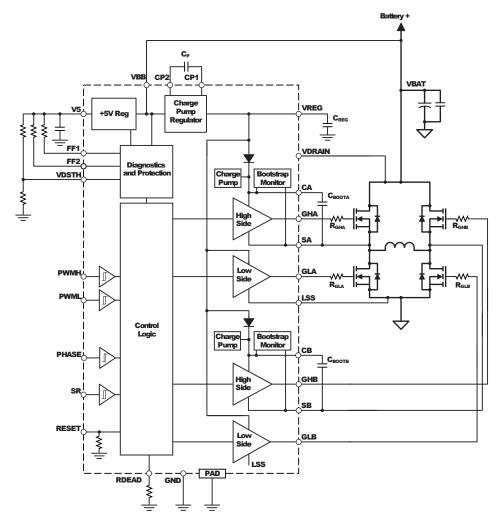


Abbildung 2: Blockschaltbild des A3941 (Allegro MicroSystems, LLC, 2011)

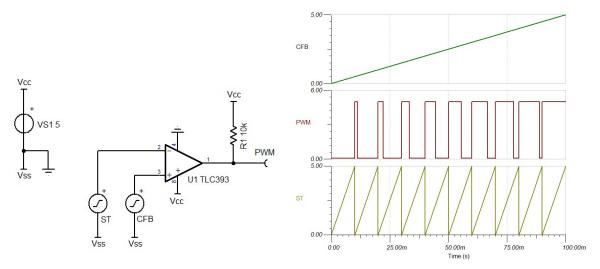

(a) Prinzipschema mit dem Komparator TLC393

(b) Simulationsergebnisse für lineares Feedback

Abbildung 3: Simulation eines PWM-Generators mit Komparator

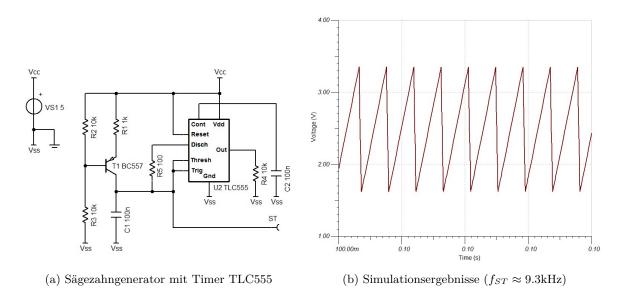


Abbildung 4: Simulation eines Sägezahngenerators

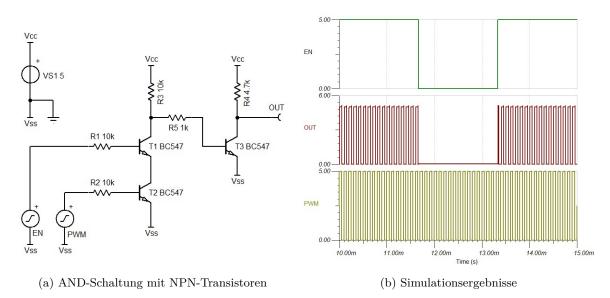


Abbildung 5: Simulation einer AND-Schaltung realisiert mit Bipolartransistoren

3 Implementierung

3.1 Treiber

Als Treiber für die H-Brücke wird der A3941 von Allegro Microsystems verwendet. Dieser Chip ist bei Farnell für ca. 8 CHF verfügbar und bietet eine einfache DC-Motorenansteuerung mittels PWM-Signal und Richtungsangabe.

Eckdaten zum A3941 Treiberchip

- Betriebsspannung: 5.5 50V
- Geschwindigkeitseinstellung mittels PWM
- Richtungsbestimmung
- Preis: ca. 8 CHF
- Externe H-Brücke

3.2 Timer

Dieser Teil der Schaltung erzeugt das interne PWM-Signal. Mithilfe des NE555 wird ein Sägezahnsignal erzeugt, welches auf den Komparator in IC1 geführt wird. Dieser vergleicht diesen Sägezahn mit dem Schwellwert, welcher mit dem Potentiometer R7 oder den beiden Widerständen R22 und R23 eingestellt werden kann (R22 und R23 sind eine Bestückungsvariante). Sobald der Sägezahn über dem Schwellwert ist, gibt der Komparator eine Spannung von 15V aus. Wenn der Sägezahn tiefer ist zieht er seinen Ausgang auf Ground. Da er einen Open-Drain Ausgang hat, benötigt er einen Pull-Up Widerstand am Ausgang.

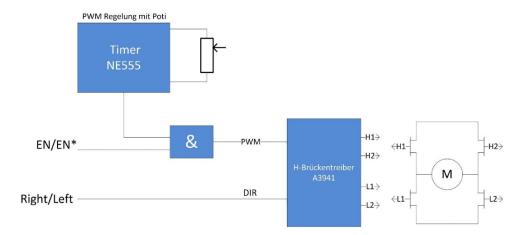


Abbildung 6: Blockschaltbild der Timerschaltung

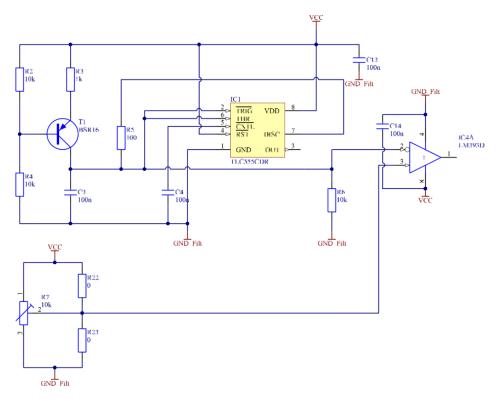


Abbildung 7: Timerschaltung

3.3 PWM-Logik

Mit dieser Logik kann ausgewählt werden, ob das interne oder ein externes PWM Signal verwendet wird. Wird auf das Switch-Signal eine logische 0 gelegt, wird das interne PWM verwendet, bei einer logischen 1 das externe PWM. Das Switch Signal kann auch als ON/OFF Signal für das interne PWM verwendet werden. Dazu muss nur das externe PWM Signal dauerhaft auf Ground geschaltet werden. Auf diese Art kann zwischen internem PWM und keinem PWM umgeschaltet werden. Diese Betriebsart wird im Moment verwendet.

Die Zehnerdiode am Ausgang wird benötigt, um das Ausgangssignal auf den Logikpegel des A3941 zu senken. Die 4xxx IC Reihe kann mit bis zu 18V betrieben werden und gibt auch annähernd diese Spannung wieder aus. Da der A3941 einen maximalen Logikpegel von 6.5V verträgt, muss die Signalspannung reduziert werden.

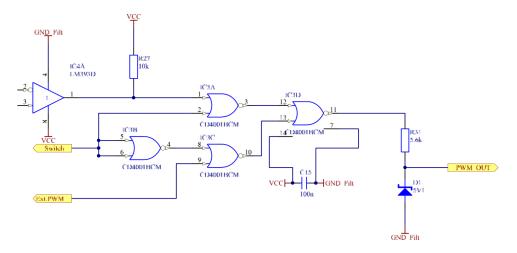


Abbildung 8: PWM-Logik

3.4 Ansteuerung


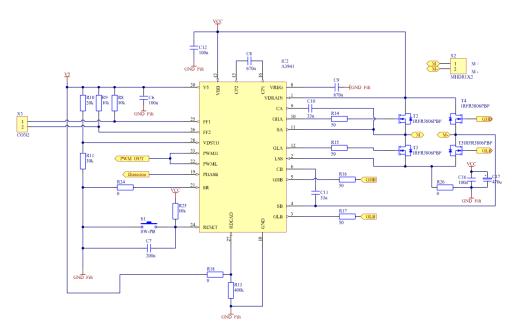


Abbildung 9: Treiberschaltung

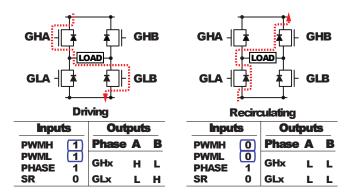Mit dem Phase-Eingang kann die Richtung eingestellt werden. Bei PWMH und PWML wird das PWM Signal angeschlossen. Der Motorentreiber wird im Fast-Decay Modus betrieben. Das heisst, die Spule des Motor wird beim Abbremsen über die Dioden der H-Brücke entladen.



(A) Fast decay, diode recirculation

Abbildung 10: Fast Decay Illustation (Allegro MicroSystems, LLC, 2011)

3.4.1 Ladungspumpe

Die Ladungspumpe (Charge-Pump) wurde anhand des Datenblattes des A3941 und der eingesetzten MOSFET berechnet und eingesetzt. Die dazu notwendige Kapazität ist wie folgt berechnet:

$$C_{BOOT} = \frac{20 \cdot Q_{GATE}}{V_{BOOT}} = \frac{20 \cdot 30 \text{nC}}{10 \text{V}} = 33.3 \text{nF} \xrightarrow{E6} 33 \text{nF}$$

Die Stützkapazität ist mit dem 20-fachen Wert zu belegen, also mit:

$$C_{REG} \approx 20 \cdot C_{BOOT} = 20 \cdot 33 \text{nF} = 660 \text{nF}$$

Literatur- und Quellenverzeichnis

Allegro MicroSystems, LLC. (2011). A3941, Automotive Full Bridge MOSFET Driver (Datasheet). 115 Northeast Cutoff Worcester, Massachusetts 01615-0036 U.S.A.: Autor.

Schlienz, U. (2009). Schaltnetzteile und ihre Peripherie (4. Aufl.). Vieweg+Tuebner.

${\bf Abbildung sverzeichn is}$

1	Winkelgeschwindigkeit einer idealen fremderregten Gleichstrommaschine			
2	Blockschaltbild des A3941			
3	Simulation eines PWM-Generators mit Komparator			
4	Simulation eines Sägezahngenerators			
5	Simulation einer AND-Schaltung realisiert mit Bipolartransistoren			
6	Blockschaltbild der Timerschaltung			
7	Timerschaltung			
8	PWM-Logik			
9	Treiberschaltung			
10	Fast Decay Illustation			
$Tab\epsilon$	ellenverzeichnis			
$\frac{1}{2}$	Übersicht der PREN-ET Projektgruppen			